
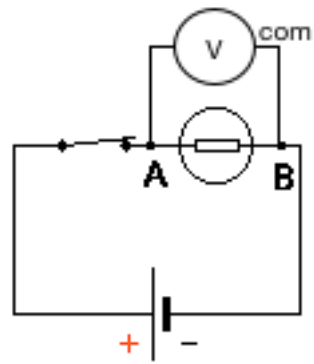


CARTE MENTALE ELECTRICITE



Tension: différence de potentiel

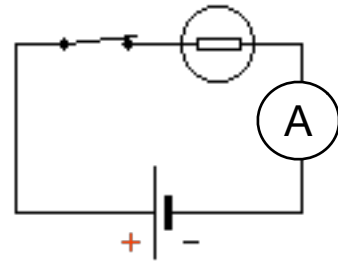


Courant électrique




Loi des noeuds

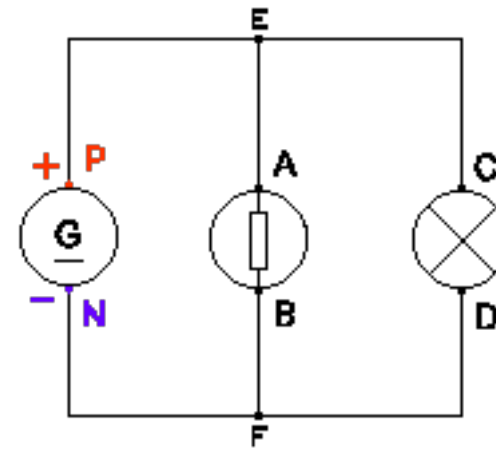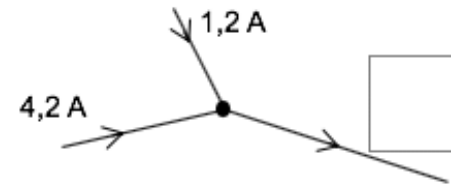



Conducteur ohmique

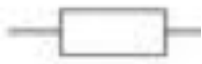


Loi d'Ohm

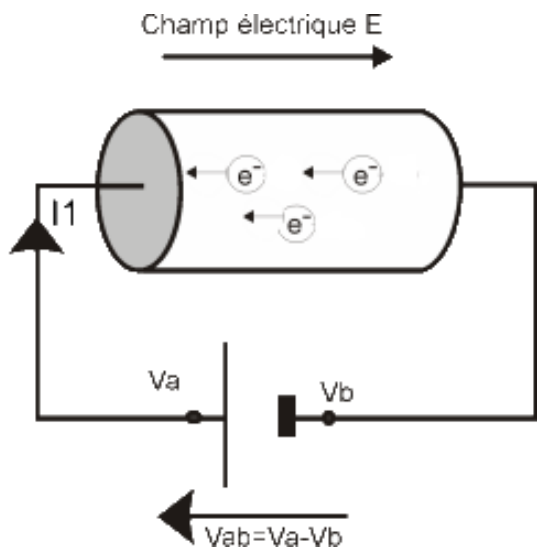

Paramétrer un circuit

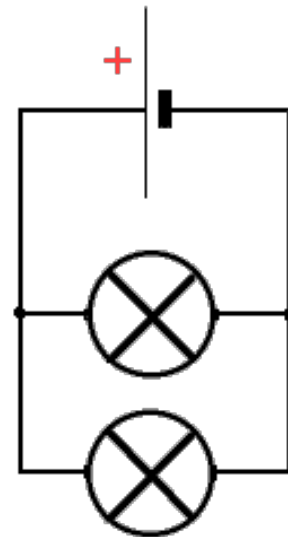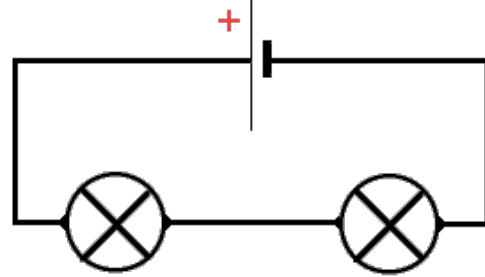

Loi des mailles

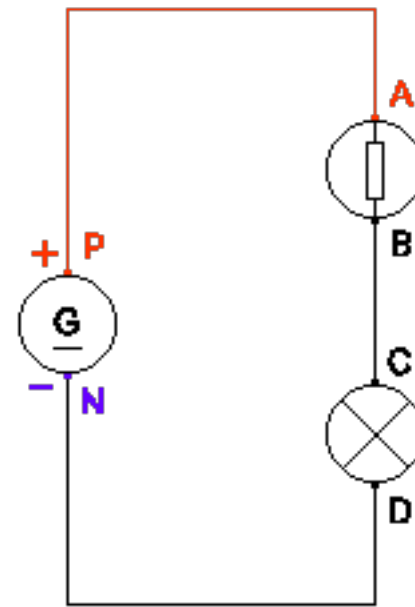

Loi de Puissance